

ELEKTRIKA

V zvezek odgovori na vprašanja, ali dopolni povedi.

1. Naštej vse vire električne energije.
2. Zapiši vsaj pet porabnikov električne energije.
3. Kaj so prevodniki?
4. Kaj so izolatorji? Naštej jih.
5. Kateri pogoj mora biti izpolnjen, da žarnica sveti?
6. Kaj sestavlja električni krog?
7. Kakšna je glavna naloga stikala?
8. Električna shema je _____.
9. S svinčnikom nariši vse simbole električnih elementov in zapiši njihov pomen.
10. Kateri so glavni vzroki za nesreče z električnim tokom?
11. Kako lahko varčujemo z električno energijo?